

ELEC 302 Pre-Lab #1


Power Triangle Equations:

Apparent Power $S = V_{rms} I_{rms}$

Real Power $P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)$

Reactive Power $Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i)$

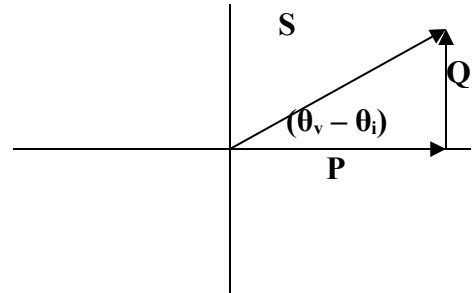Power factor $p.f. = \cos(\theta_v - \theta_i)$



Calculations:

$$1. I_R = \frac{E_1}{R} = \frac{60}{1200} = 0.05 A$$

$$2. I_L = \frac{E_1}{j\omega L} = \frac{60}{j2\pi \cdot 60 \cdot 0.8} = \frac{60}{j300} = 0.2 A \angle -90^\circ$$

$$3. I_C = \frac{E_1}{1/j\omega C} = \frac{60}{1/j2\pi \cdot 60 \cdot 0} = \frac{60}{j} = 0.4 A \angle 90^\circ$$

$$4. I_1 = I_R + I_L + I_C = 0.05 + j0.2 + 0.206 \angle 75.9^\circ = 0.2 A \angle 76^\circ$$

$$5. \angle (\theta_v - \theta_i) = 76^\circ$$

$$6. S = E_1 I_1 = 60 \cdot 0.206 = 12.36 = 12.4 VA$$

$$7. P = E_1 I_1 \cos(\theta_v - \theta_i) = 60 \cdot 0.206 \cos(0^\circ - 76^\circ) = 60 \cdot 0.206 \cos(76^\circ) = 3 W$$

$$8. Q = E_1 I_1 \sin(\theta_v - \theta_i) = 60 \cdot 0.206 \sin(0^\circ - 76^\circ) = 12 VAR$$

$$9. p.f. = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(0^\circ - 76^\circ) = 0.24 lag$$

Table with some check values provided. Students should complete table before lab.

Computed Values

R Ω	L H	C μF	I1 A	E1 V	P W	Θ Deg.	S VA	Q VAR	p.f. lag/lead
1200	0.8	---	0.21	60	3	76	12.4	12	0.24 lag
1200	0.8	2.2	0.16	60	3	71	9.5	9	0.32 lag
1200	0.8	4.4		60					
1200	0.8	8.8	0.05	60	3	0	3	0	1
1200	1.6	---	0.11	60	3	63	6.7	6	0.45 lag
1200	1.6	2.2		60					
1200	1.6	4.4	0.05	60					
1200	1.6	8.8		60					

0	6								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--