
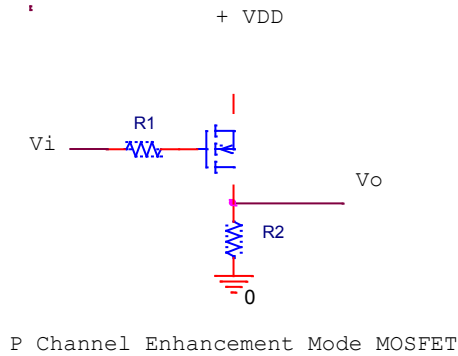


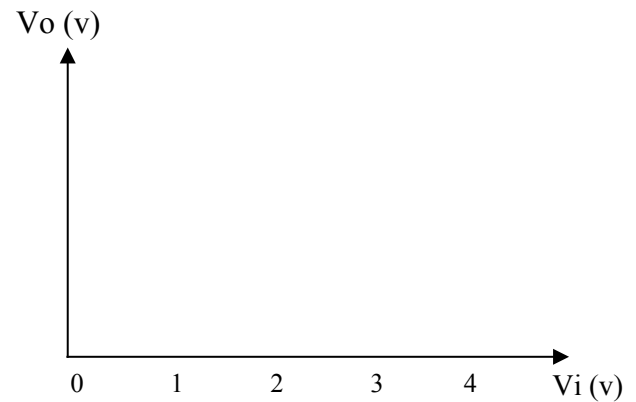
Q1 Given: p channel enhancement mode MOSFET circuit below with $V_{TP} = -1V$, $K_N = 1.0 \text{ mA/V}^2$, $V_{DD} = 5V$, $R_2 = 500\Omega$, $R_1 = 10K\Omega$
Find : V_o (complete the table) and **sketch** V_o vs. V_i




V_i DC volts	V_o DC volts
0	
2	
4	



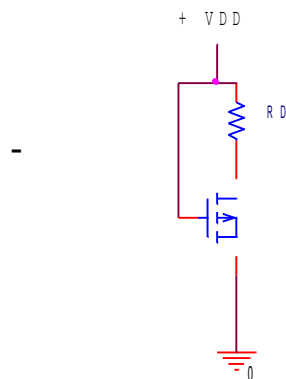Q2 Given: $K_n = 0.25 \text{ mA/V}^2$, $V_{TN} = 0.8V$, $V_{DD} = 4V$, $R_D = 1K\Omega$
Find: Sketch the load line and plot the Q point.



N Channel Enhancement Mode MOSFET

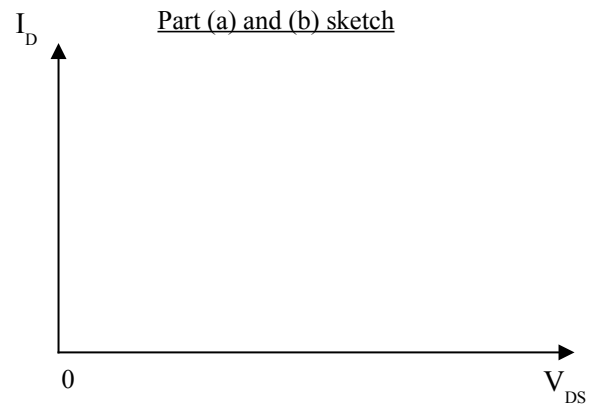

Q3 Given: N channel enhancement mode MOSFET with $V_{TN} = 1.0V$, $K_N = 0.2 \text{ ma/V}^2$, $\lambda = 0$.
Find: Sketch the small signal model (Assume caps are AC short circuits)

