

# Microelectronics Circuit Analysis and Design

Donald A. Neamen

## Chapter 3


### MOSFET DC ANALYSIS

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-1
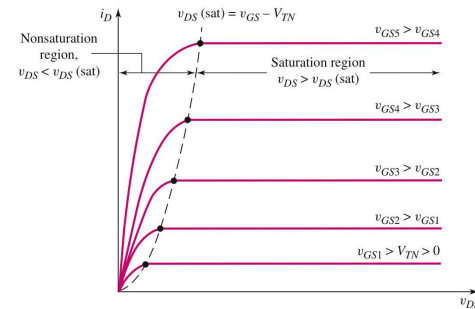
## Family of $i_D$ Versus $v_{DS}$ Curves: Enhancement-Mode nMOSFET



Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-2

## Summary of I-V Relationships

Region	NMOS	PMOS
Nonsaturation	$v_{DS} < v_{DS}(\text{sat})$ $i_D = K_n [2(v_{GS} - V_{TN})v_{DS} - v_{DS}^2]$	$v_{SD} < v_{SD}(\text{sat})$ $i_D = K_p [2(v_{SG} + V_{TP})v_{SD} - v_{SD}^2]$
Saturation	$v_{DS} > v_{DS}(\text{sat})$ $i_D = K_n [v_{GS} - V_{TN}]^2$	$v_{SD} > v_{SD}(\text{sat})$ $i_D = K_p [v_{SG} + V_{TP}]^2$
Transition Pt.	$v_{DS}(\text{sat}) = v_{GS} - V_{TN}$	$v_{SD}(\text{sat}) = v_{SG} + V_{TP}$
Enhancement Mode	$V_{TN} > 0V$	$V_{TP} < 0V$
Depletion Mode	$V_{TN} < 0V$	$V_{TP} > 0V$

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-3

## Conduction Parameters

□ NMOSFET

$$K_n = \frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} = k_n' \frac{W}{2L}$$

□ PMOSFET

$$K_p = \frac{W\mu_p C_{ox}}{2L} = k_p' \frac{W}{2L}$$

where:


$$C_{ox} = \epsilon_o / t_{ox}$$

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-4

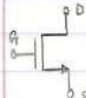Ex. 1 Given: N MOS Enhancement Type MOSFET



$V_{TN} = 0.4\text{V}$   
 $K_n' = 120\text{ }\mu\text{A/V}^2$ ,  $L = 0.8\text{ }\mu\text{m}$ ,  $W = 10\text{ }\mu\text{m}$

FIND:  $I_D$  {for table of  $V_{DS}$  &  $V_{GS}$ }

①  $K_n = \frac{K_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} = \left(\frac{120}{2}\right) \left(\frac{10}{0.8}\right) = 0.75\text{ mA/V}^2$

②  $I_D = K_n [2(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - V_{DS}^2]$

③  $I_D = K_n [(V_{GS} - V_{TN})^2]$

④  $V_{DS(SAT)} = V_{GS} - V_{TN}$


Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-5 McGraw-Hill

Ex. 1 (cont.)

	$V_{DS}$	$V_{GS}$	$V_{DS(SAT)}$	$I_D$
(i)	0.1	0	-0.4	0 $V_{GS} < V_{TN}$ cut-off
(ii)	0.1	1	0.6	$0.75(2[1-0.4]0.1 - (0.1)^2) = 82.5\text{ }\mu\text{A}$
(iii)	0.1	2	1.6	$0.75(2[2-0.4]0.1 - (0.1)^2) = 232\text{ }\mu\text{A}$
(iv)	0.1	3	2.6	$0.75(2[3-0.4]0.1 - (0.1)^2) = 393\text{ }\mu\text{A}$
(v)	4	0	-0.4	0
(vi)	4	1	0.6	$0.75(1-0.4)^2 = 270\text{ }\mu\text{A}$
(vii)	4	2	1.6	$0.75(2-0.4)^2 = 1.92\text{ mA}$
(viii)	4	3	2.6	$0.75(3-0.4)^2 = 5.07\text{ mA}$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-6 McGraw-Hill

Ex. 2

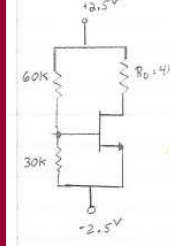

$V_{TN} = 0.6\text{V}$   
 $K_n = 0.5\text{ mA/V}^2$

FIND:  $V_{GS}$ ,  $I_D$ ,  $V_{DS}$

①  $V_G = \left(\frac{30\text{k}}{30\text{k} + 60\text{k}}\right) 5 - 2.5\text{V} = -0.833\text{V}$

②  $V_S = -2.5\text{V}$

③  $V_{GS} = -0.833 - (-2.5) = 1.67\text{V}$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-7 McGraw-Hill

EX. 2

④ Assume SAT. Region.

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$= 0.5\text{ mA/V}^2 (1.67 - 0.6)^2$$

$$= 0.57\text{ mA}$$

5.  $-2.5 + I_D 4\text{k} + V_{DS} - 2.5 = 0$

$$V_{DS} = 5 - (0.57)4$$

$$= 2.72\text{V}$$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-8 McGraw-Hill

Ex. 3

Given:

$$V_{TN} = 0.8V$$

$$K_N = 1mA/V^2$$

Find:  $I_D$ ,  $V_{DS}$

$$① V_G = \left( \frac{35}{35+165} \right) 10 - 5 = -3.25V$$

$$② I_D = K_N (V_{GS} - V_{TN})^2$$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-9 McGraw-Hill

Ex. 3 (Cont.)

$$② I_D = K_N (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$\frac{V_S - (-5)}{R_S} = K_N (V_G - V_S - V_{TN})^2$$

$$V_S + 5 = (500)(1mA/V^2)(-3.25 - V_S - 0.8)^2$$

$$2V_S + 10 = (-V_S - 4.05)^2$$

$$V_S^2 + 6.1V_S + 6.4 = 0$$

$$V_S = -4.75V \text{ or } -1.35V$$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-10 McGraw-Hill

Ex. 3 (Cont.)

$$③ V_{GS} = -3.25 - (-4.75) = 1.5V > V_{TN} \checkmark$$

$$④ I_D = \frac{V_S + 5}{R_S} = \frac{-4.75 + 5}{500} = 0.5mA$$

$$⑤ -5V + I_D(7k + 500) + V_{DS} - 5V = 0$$

$$V_{DS} = 10 - (0.5)(7.5) = 6.25V$$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-11 McGraw-Hill

Ex. 4 MOSFET BIASED w/ Constant Current Source

Given:

$$V_{TN} = 0.8V$$

$$K_N' = 80\mu A/V^2$$

$$W/L = 3$$

$$I_Q = 250\mu A, V_D = 2.5V$$

Neamen Microelectronics, 4e Chapter 3-12 McGraw-Hill

## Ex. 4 cont.

$$I_D = \frac{k_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$250 \mu A = \left( \frac{80 \mu A/V^2}{2} \right) (3) (V_{GS} - 0.8)^2 \Rightarrow V_{GS} = 2.24 V$$

$$V_S = -V_{GS} = -2.24 V$$

$$I_D = \frac{5 - V_D}{R_D} \Rightarrow \text{for } V_D = 2.5 \Rightarrow R_D = \frac{5 - 2.5}{0.25} = 10 k\Omega$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 2.5 - (-2.24) = 4.74 V$$


Since  $V_{DS} > V_{DS(sat)} = 2.24 - 0.8 = 1.44 V$ ,  $\therefore$  in SAT. REGION

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-13

## Example: 5

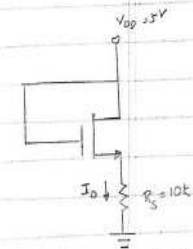

$$k_n = 0.05 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{TN} = 0.8 V$$

Assume SAT; then

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$V_{DS} = V_{GS} = 5 - I_D R_S$$

Subst: we get  $V_{GS} = 5 - k_n R_S (V_{GS} - V_{TN})^2 = 5 - (0.05)(10)(V_{GS} - 0.8)^2$

$$0.5 V_{GS}^2 + 0.2 V_{GS} - 4.68 = 0$$

$$V_{GS} = -3.27 V \text{ \& } 2.87 V$$


$V_{GS} \text{ must } > V_{TN} \therefore V_{GS} = 2.87 V, I_D = k_n (2.87 - 0.8)^2 = 0.213 \text{ mA}$

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-14

## Ex. 6

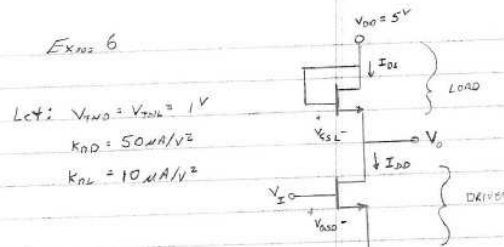

$$\text{Let: } V_{TN2} = V_{TN1} = 1 V$$

$$k_{ND} = 50 \mu A/V^2$$

$$k_{NL} = 10 \mu A/V^2$$

Find  $V_O$  for  $V_T = 5 V$

Assume  $M_D$  is in NON-SAT REGION;  $M_1$  is SAT as before

$$I_{DD} = I_{DL}$$

$$k_{ND} [2(V_{GSD} - V_{TN2})V_{DSD} - V_{DSD}^2] = k_{NL} [V_{GSL} - V_{TN1}]^2$$

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-15

Since:  $V_{GSD} = V_T, V_{DSD} = V_O, V_{GSL} = V_{DGL} = V_{DD} - V_O$

$$\text{then } k_{ND} [2(V_T - V_{TN2})V_O - V_O^2] = k_{NL} [V_{DD} - V_O - V_{TN1}]^2$$

$$\text{So } 50 [2(5 - 1)V_O - V_O^2] = 10 [5 - V_O - 1]^2$$

$$3V_O^2 - 24V_O + 8 = 0$$

$$V_O = \cancel{6.5 V}^{> V_{DD}} \text{ \& } V_O = 0.349 V$$

Note:  $V_{DSD} = V_O < V_{DSAT} = V_{GSD} - V_{TN2} = 5 - 1 = 4 V$  NON SAT. DRIVER

$$\text{ALSO } I_D = k_{NL} (V_{GSL} - V_{TN1})^2 = k_{NL} (V_{DD} - V_O - V_{TN1})^2 = 10 (5 - 0.349 - 1)^2 = 133 \mu A$$

Neamen

Microelectronics, 4e  
McGraw-Hill

Chapter 3-16