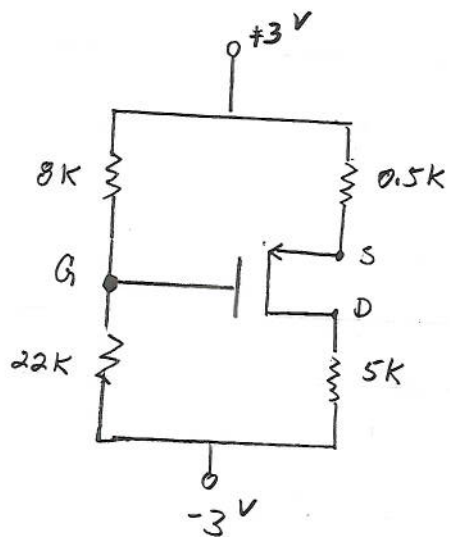


3.30



$$V_{TP} = -0.8V$$

$$K_P = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

Find:  $I_D$ ,  $V_{SG}$ ,  $V_{SD}$

$$\textcircled{1} \quad V_G = \left( \frac{22}{22+8} \right) (6) - 3 = 1.40V$$

$$I_D = \frac{3 - V_S}{0.5K} = K_P (V_{S_G} - V_G + V_{TP})^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Assume} \\ \text{SAT.} \end{array} \right\}$$

$$3 - V_S = (0.5)(0.5)(V_S - 1.4 + (-0.8))^2$$

$$3 - V_S = 0.25(V_S - 2.2)^2 = 0.25(V_S^2 - 4.4V_S + 4.84)$$

$$12 - 4V_S = V_S^2 - 4.4V_S + 4.84$$

$$V_S^2 - 0.4V_S - 7.16 = 0$$

$$V_S = \boxed{2.88} \text{ or } -2.48$$

$$V_{SG} = 2.88 - 1.40 = \boxed{1.48V}$$

$$I_D = \frac{3 - 2.88}{0.5K} = \boxed{0.24 \text{ mA}}$$

$$V_{SD} = V_S - V_D = 2.88 - [(0.24)(5) - 3]$$

$$\boxed{V_{SD} = 4.68V}$$